

Aula 21


Circuitos de primeira ordem 2
RC

Circuitos Elétricos I

Prof. Henrique Amorim - UNIFESP - ICT - 2016


Um circuito de **primeira ordem** é caracterizado por uma **equação diferencial de primeira ordem**

Resposta Natural (descarga)

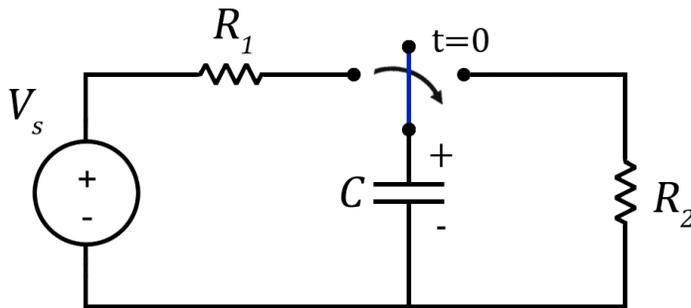

Resposta natural ou carga ou resposta sem fonte, se refere ao comportamento de corrente ou tensão do circuito, sem a presença de uma fonte

Resposta Forçada (carga)

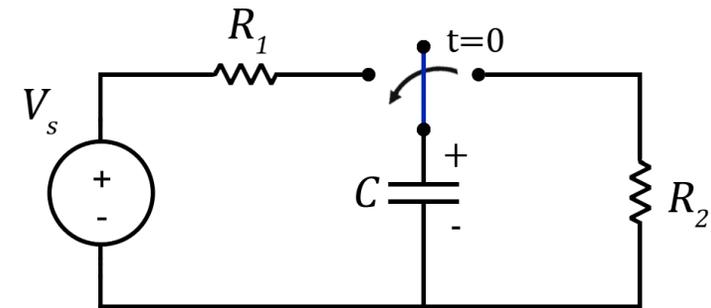

Resposta forçada ou carga ou resposta ao degrau, se refere ao comportamento de corrente ou tensão do circuito, com a presença de uma fonte

A tensão do capacitor não muda de forma abrupta

0^- → representa o instante anterior ao chaveamento

0^+ → representa o instante postareior ao chaveamento


$$v_c(0^+) = v_c(0^-) = V_0$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_c}{dt}$$

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v(t_0)$$

$$v_{\text{completa}} = v_{\text{estac}} + v_{\text{trans}}$$
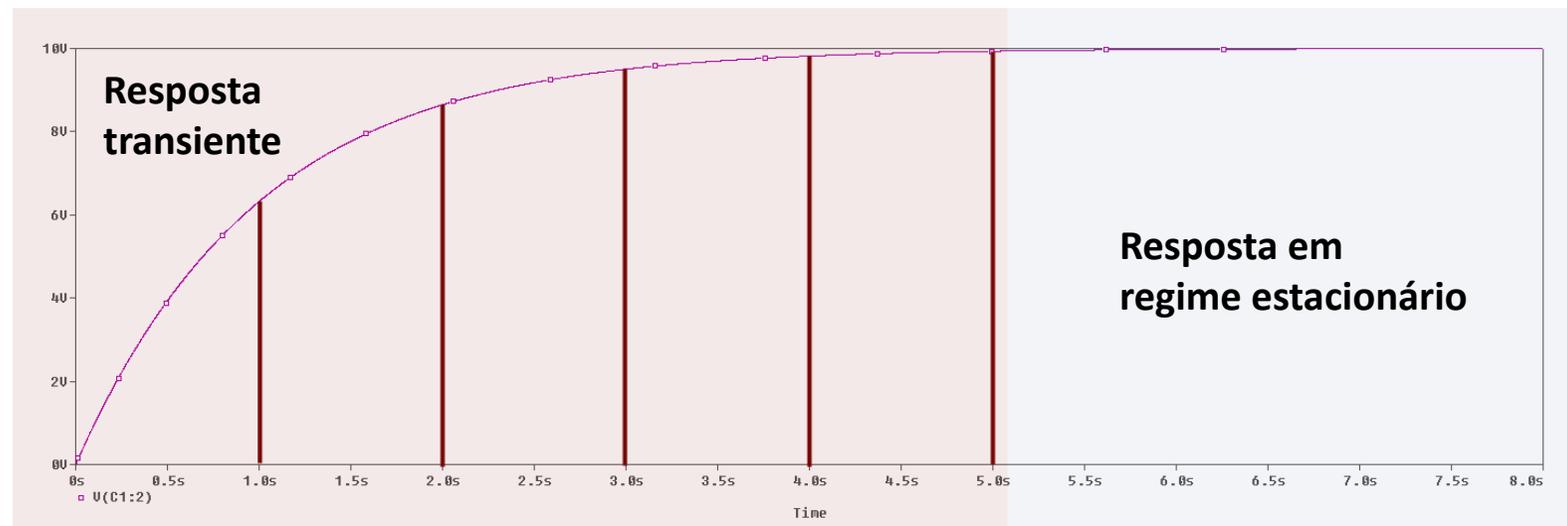
$$v(t) = v(\infty) + (v(0) - v(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Resposta forçada




$$\tau = RC$$

$$v_c(t) = V_S + (V_0 - V_S)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_c(t) = V_S \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (V_0 = 0)$$

$$i_c(t) = \frac{(V_S - V_0)}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

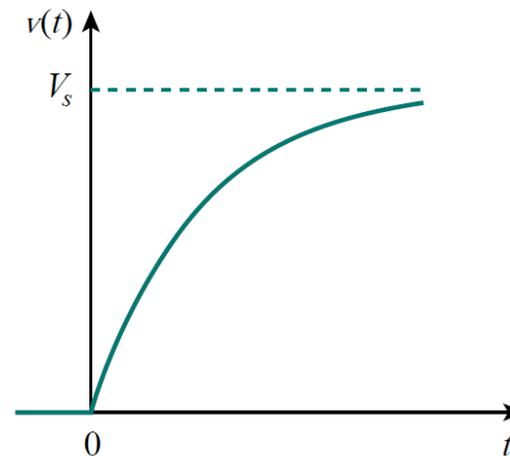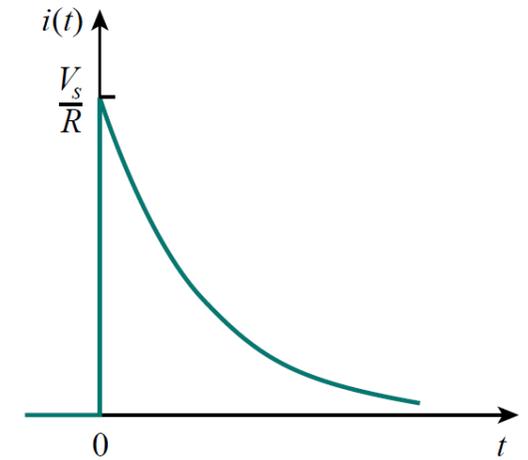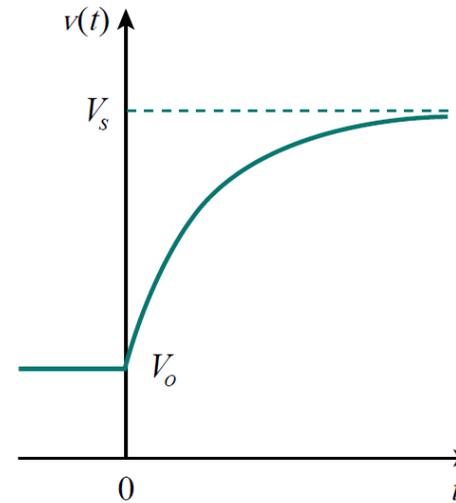
$$i_c(t) = \frac{V_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (V_0 = 0)$$



**A análise de 0^- e 0^+ para as relações de corrente é importante

Resposta natural
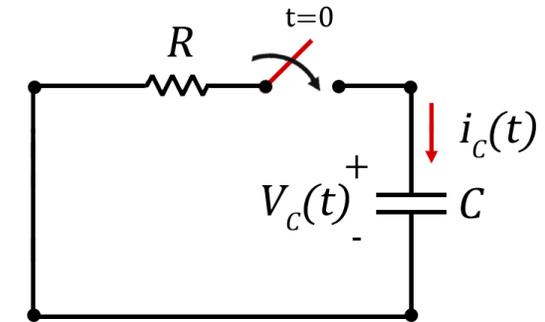
$$v_c(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad i_c(t) = -\frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$




Constante de tempo

Tempo	$e^{-\frac{t}{\tau}}$	%**
$t = 1\tau$	0,36788	63,212%
$t = 2\tau$	0,13534	86,466%
$t = 3\tau$	0,04979	95,021%
$t = 4\tau$	0,01832	98,168%
$t = 5\tau$	0,00674	99,326%



** % carregado ou descarregado

Resposta RC natural (descarga do capacitor)

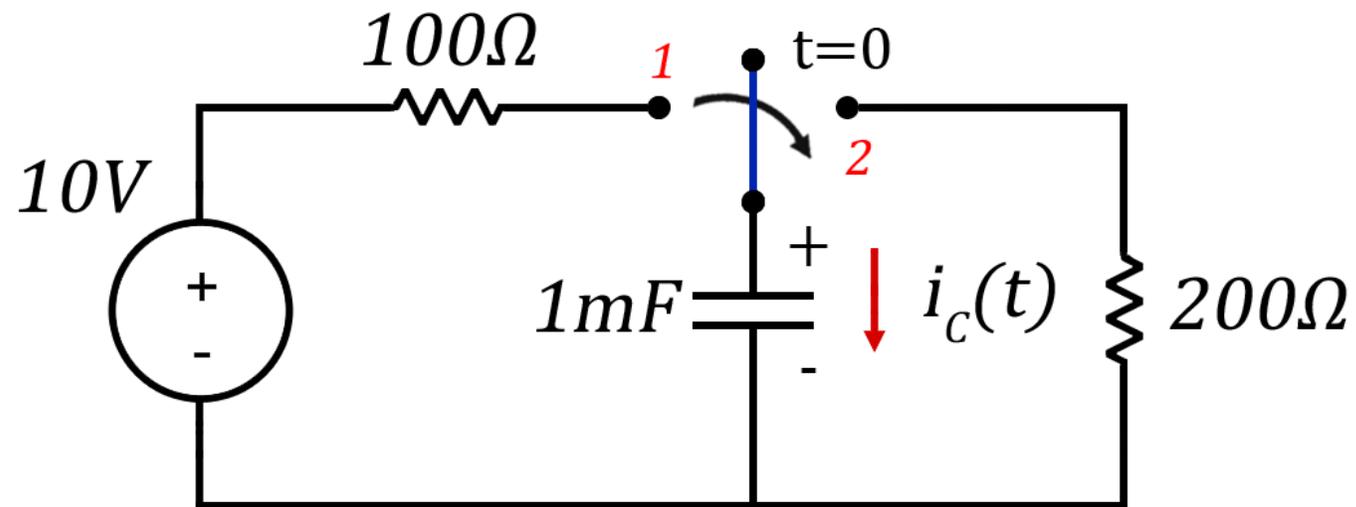Exemplo: A chave do circuito permaneceu na posição 1 por um 1 segundo, após este período foi instantaneamente posicionada em 2, analise a resposta.



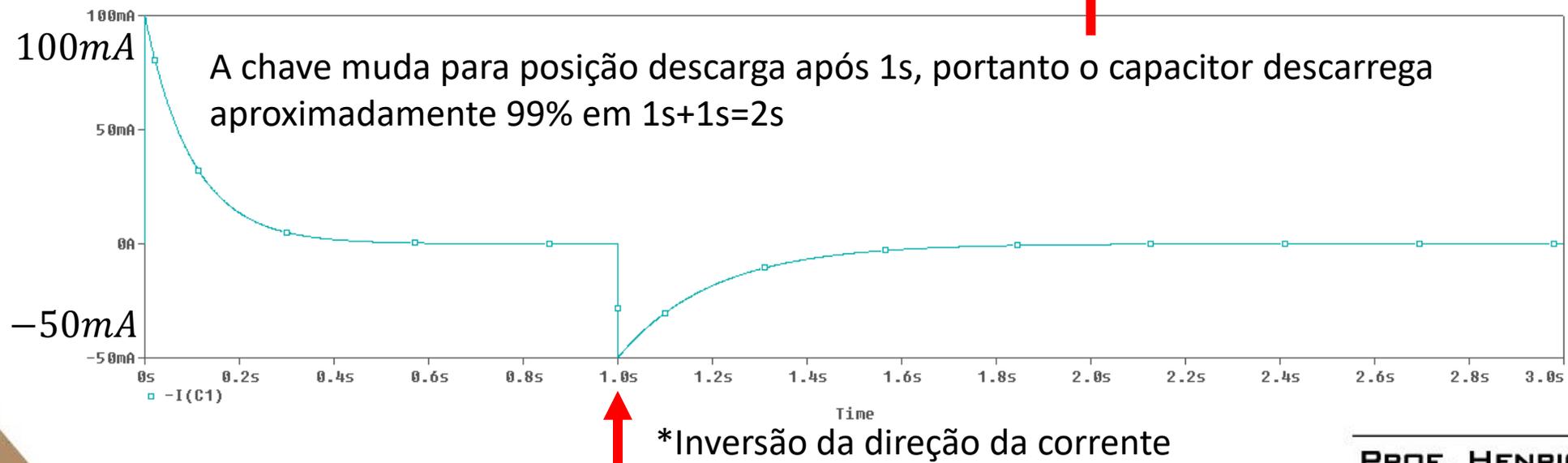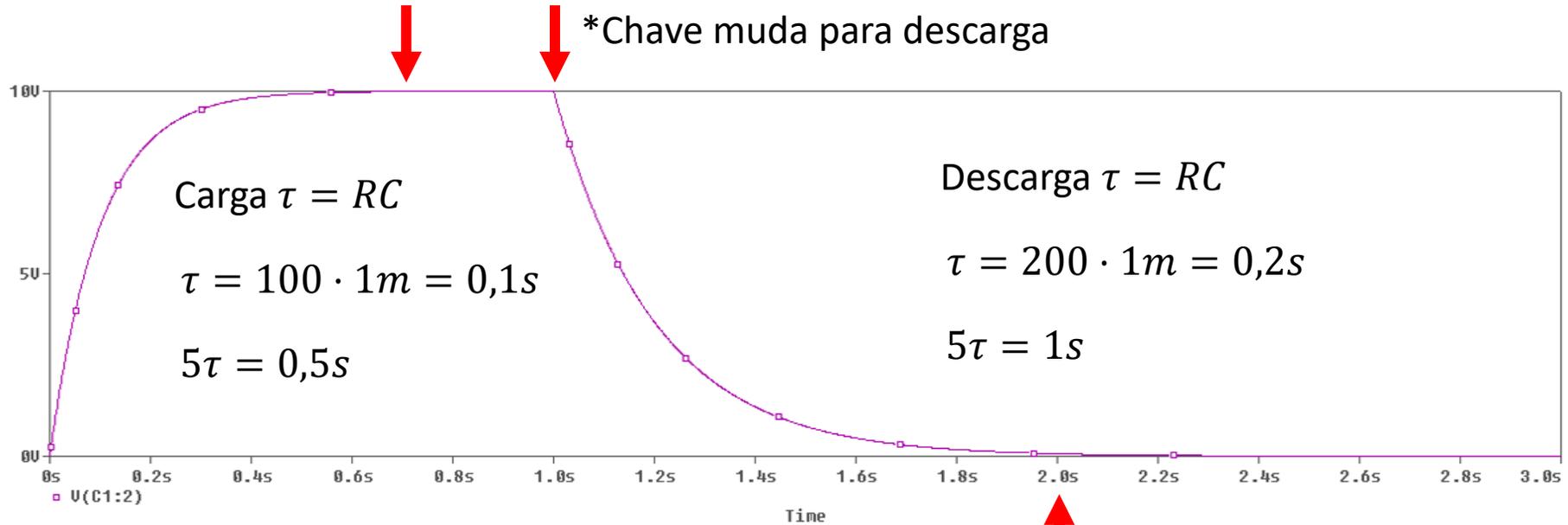Resposta RC natural (descarga do capacitor)



Estudo de caso 1 – LM555





LM555

SNAS548D – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2015

LM555 Timer

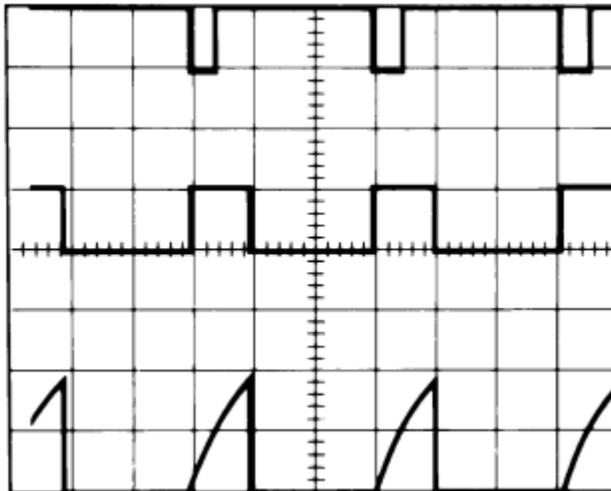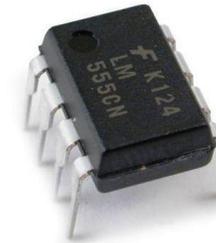De forma geral o circuito integrado LM555 é um *timer* e oscilador





The frequency of oscillation is:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C}$$


** Dado obtido do datasheet, a esta relação que devemos chegar

Estudo de caso 1 – LM555

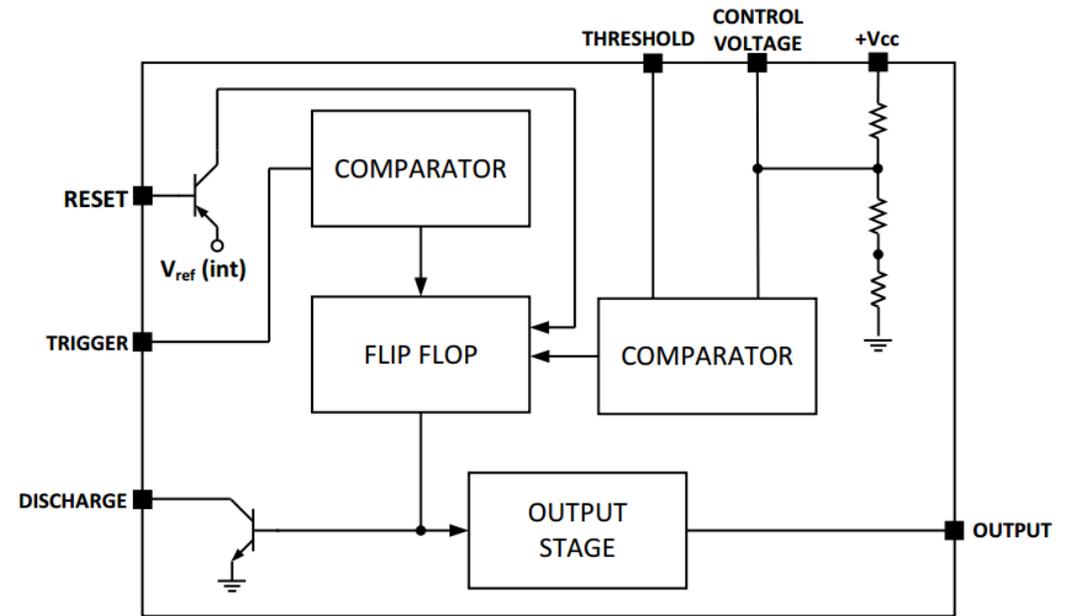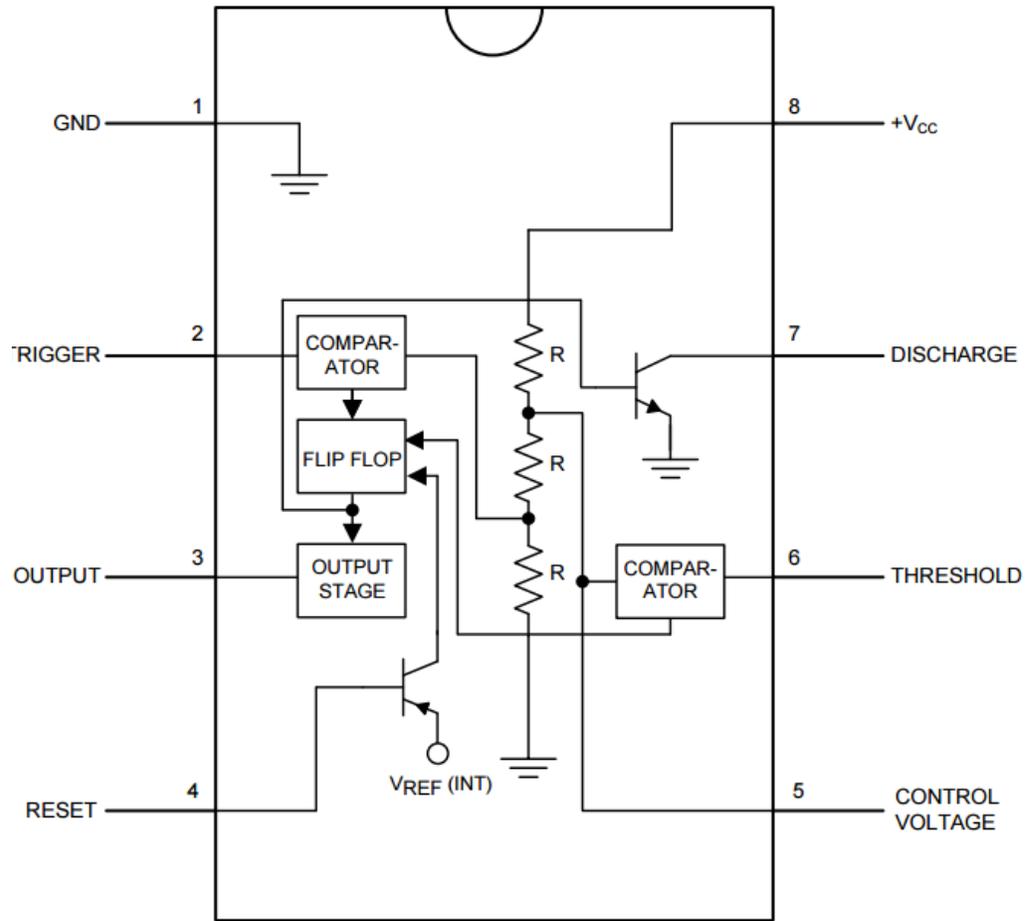D, P, and DGK Packages
8-Pin PDIP, SOIC, and VSSOP
Top View



Estudo de caso 1 – LM555

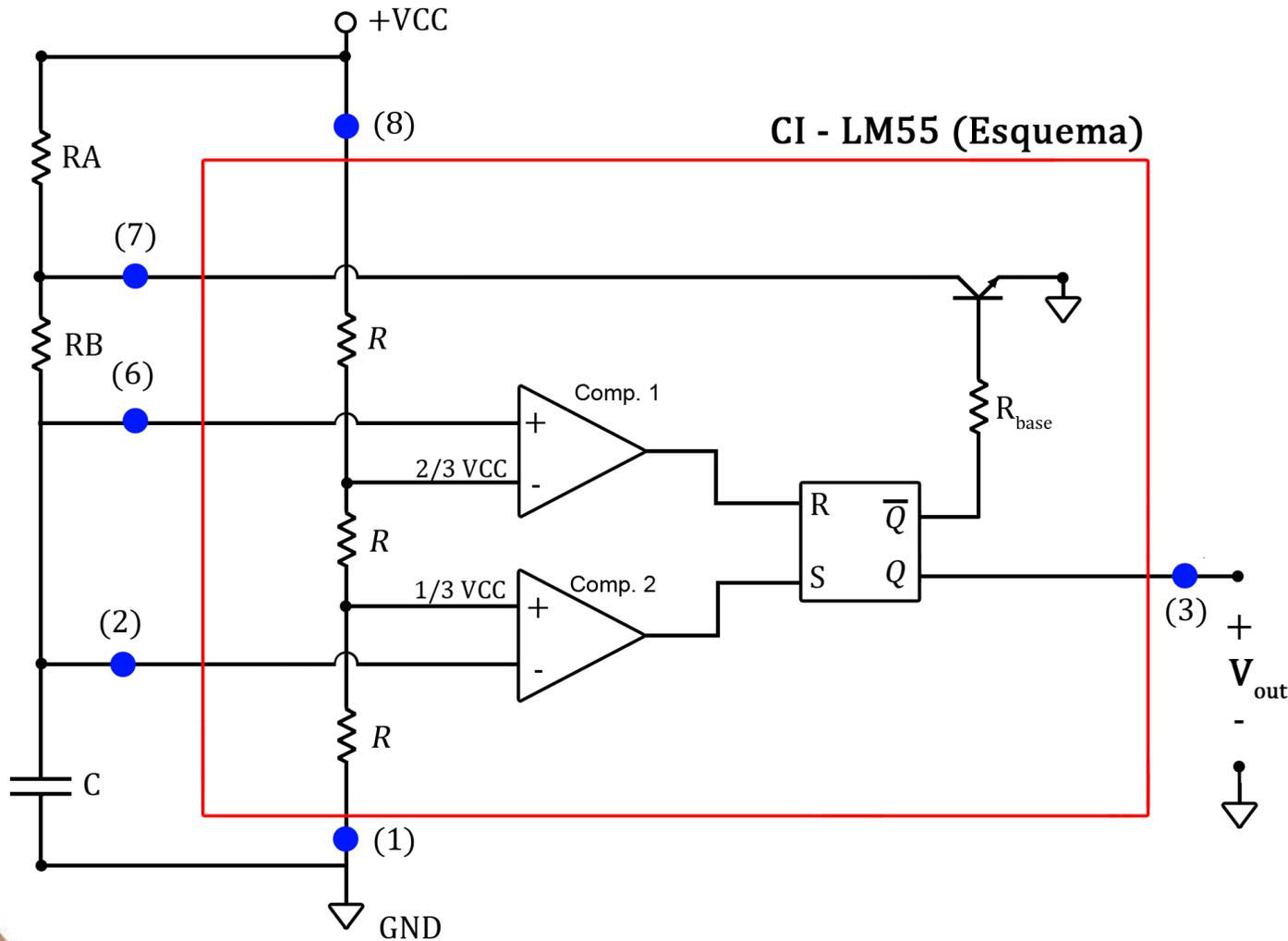

FLIP-FLOP RS



S	R	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	(*)	(*)
1	1	X	X

(*) Mantém o bit da anterior
(X) Não Permitido

bit 1 = VCC


bit 0 = 0

Estudo de caso 1 – LM555

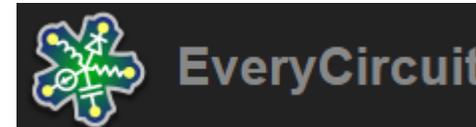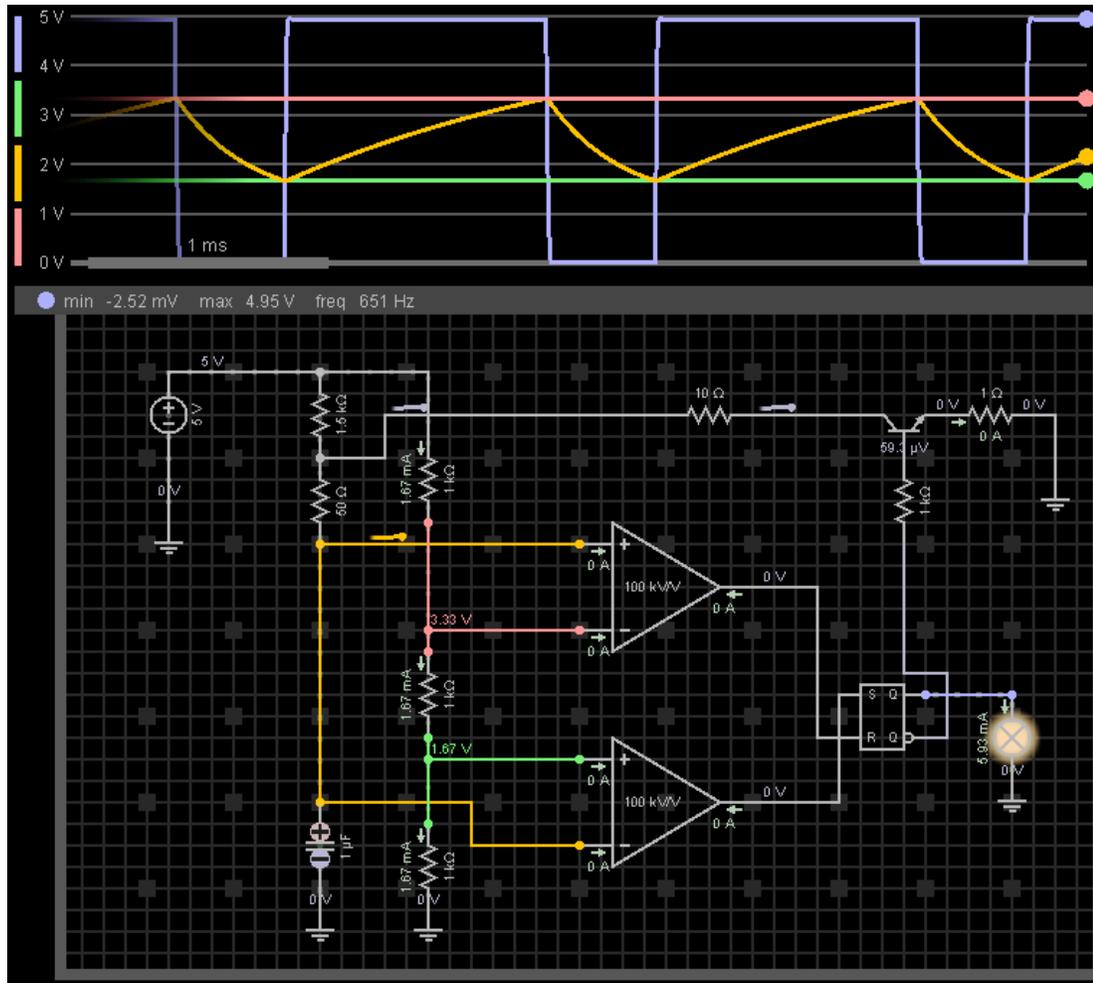

<https://everycircuit.com/circuit/5347163218903040>

Estudo de caso 1 – LM555

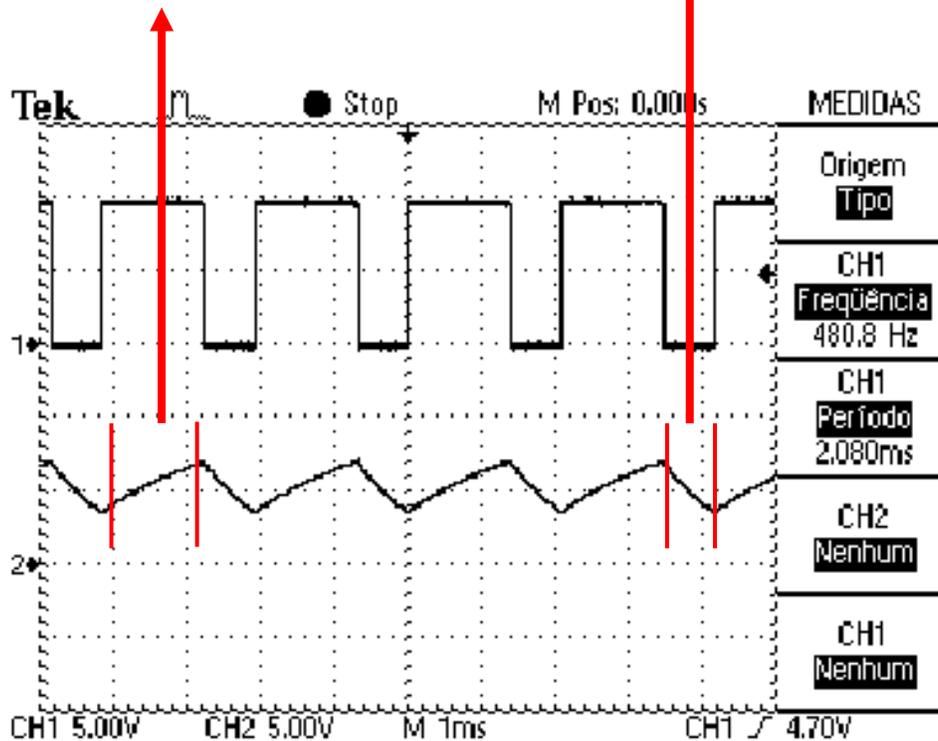

Durante a carga:

$$V_0 = \frac{1}{3} V_{cc}$$

E queremos saber quanto tempo demora para chegarmos em:

$$v_c(t) = \frac{2}{3} V_{cc}$$


Durante a descarga:

$$V_0 = \frac{2}{3} V_{cc}$$

E queremos saber quanto tempo demora para descarregar até:

$$v_c(t) = \frac{1}{3} V_{cc}$$

Estudo de caso 1 – LM555

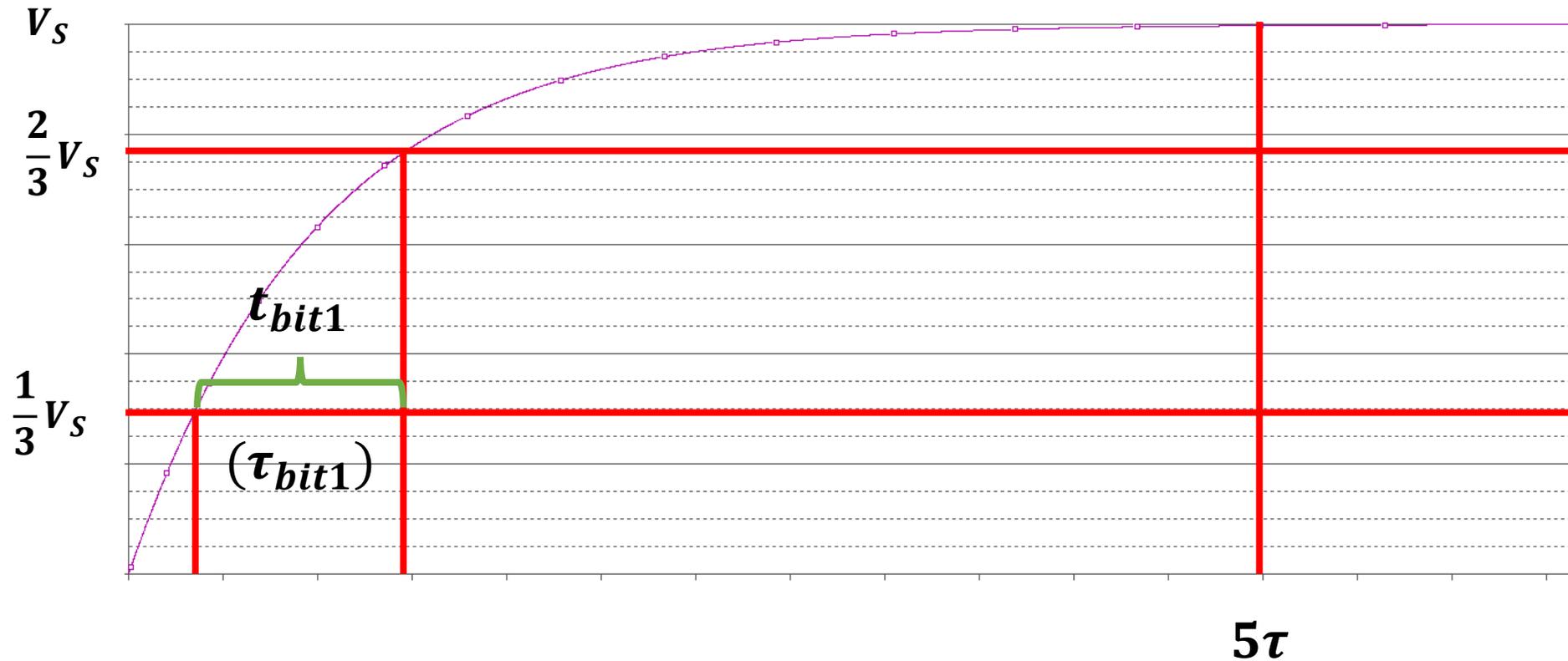

Para carga temos: $\tau_{bit1} = (R_a + R_b)C$ $V_0 = \frac{1}{3}V_{cc}$ $v_C(t) = \frac{2}{3}V_{cc}$

Estudo de caso 1 – LM555

Sabemos que:

$$v_{c(t)} = V_S + (V_0 - V_S)e^{-\frac{t}{\tau_{bit1}}} \quad \text{Onde:} \quad v_{c(t)} = \frac{2}{3} \cdot V_{cc} \quad e \quad V_0 = \frac{1}{3} \cdot V_{cc}$$

Queremos saber qual é o tempo para a **carga** do capacitor considerando uma tensão inicial e uma tensão final. O tempo é dependente da constante de tempo.

$$\frac{2}{3} \cdot V_{cc} = V_{cc} + \left(\frac{1}{3} \cdot V_{cc} - V_{cc} \right) e^{-\frac{t}{\tau_{bit1}}}$$

$$\frac{2}{3} \cdot V_{cc} = V_{cc} + \left(-\frac{2}{3} \cdot V_{cc} \right) e^{-\frac{t}{\tau_{bit1}}}$$

$$-\frac{1}{3} \cdot V_{cc} = \left(-\frac{2}{3} \right) e^{-\frac{t}{\tau_{bit1}}}$$


$$e^{-\frac{t}{\tau_{bit1}}} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{t}{\tau_{bit1}} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$t = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \tau_{bit1} \quad \therefore \quad t = 0,693 \cdot \tau_{bit1}$$

$$\tau_{bit1} = (R_a + R_b)C$$

Estudo de caso 1 – LM555

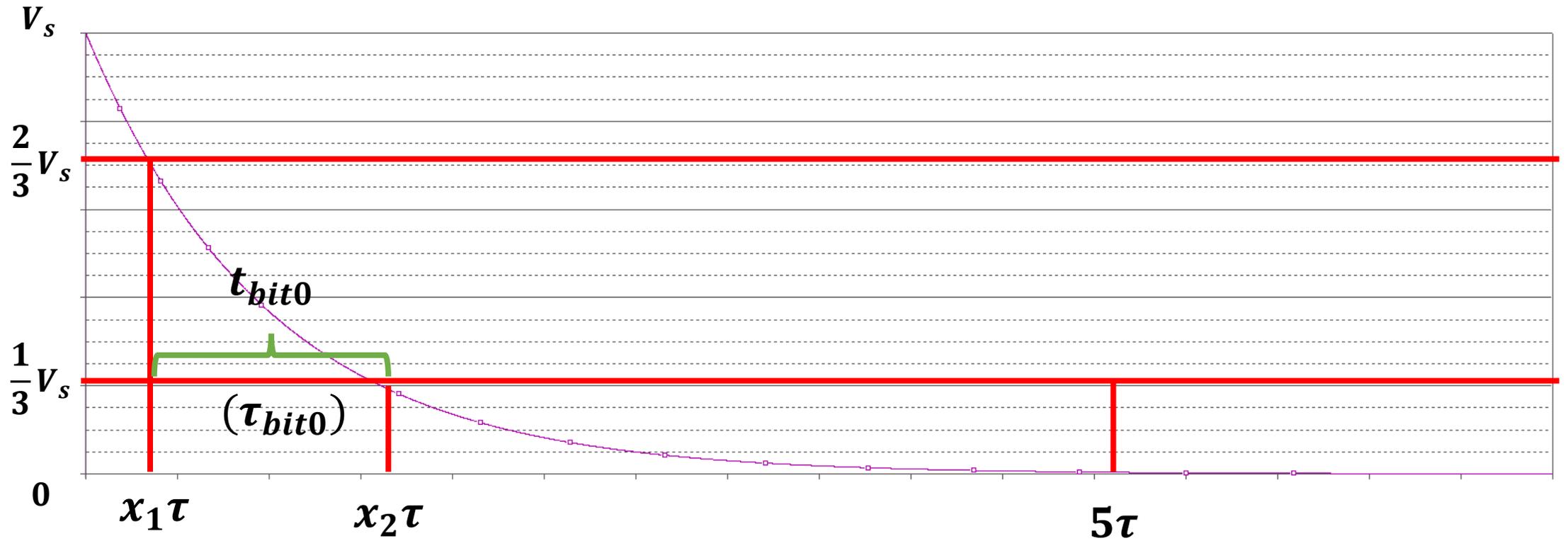

Para carga temos: $\tau_{bit0} = R_b \cdot C$ $V_0 = \frac{2}{3}V_{cc}$ $v_C(t) = \frac{1}{3}V_{cc}$

Estudo de caso 1 – LM555

Sabemos que:

$$v_c(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{bit0}}}$$

Onde: $v_c(t) = \frac{1}{3} \cdot V_{cc}$ e $V_0 = \frac{2}{3} \cdot V_{cc}$

Queremos saber qual é o tempo para a **descarga** do capacitor considerando uma tensão inicial e uma tensão final. O tempo é dependente da constante de tempo.

$$v_c(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{bit0}}}$$

$$\frac{1}{3} \cdot V_{cc} = \frac{2}{3} \cdot V_{cc} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{bit0}}}$$


$$e^{-\frac{t}{\tau_{bit0}}} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{t}{\tau_{bit0}} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$t = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \tau_{bit0} \quad \therefore \quad t = 0,693 \cdot \tau_{bit0}$$

$$\tau_{bit0} = R_b C$$

Estudo de caso 1 – LM555

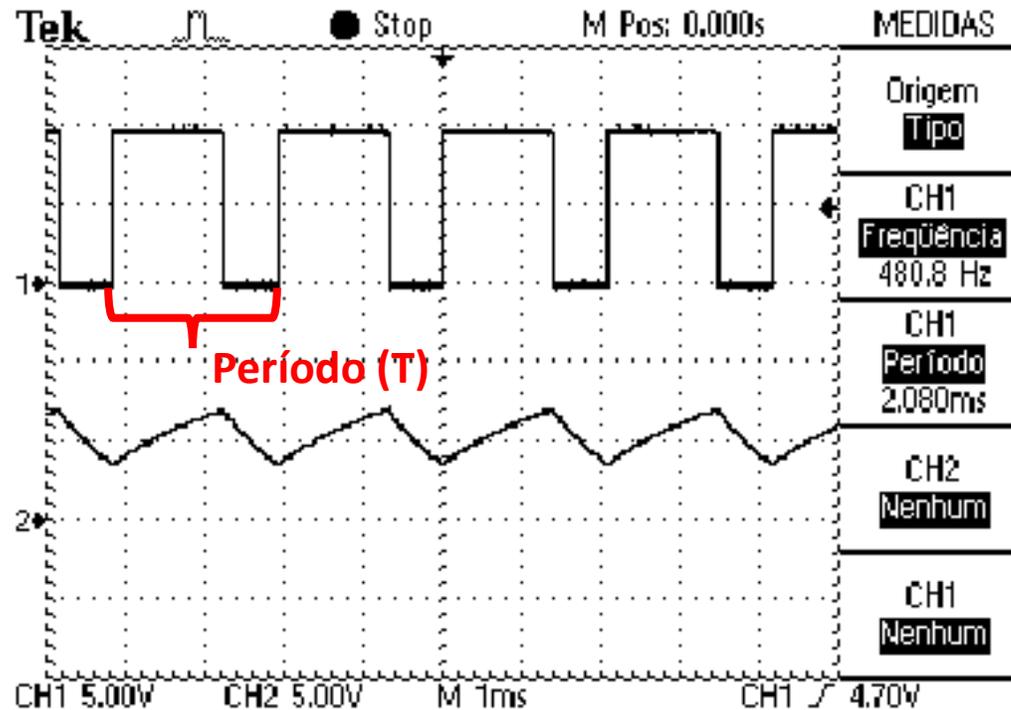

O período representa a soma dos tempos no nível alto e baixo

$$\tau_{bit1} = 0,6935 \cdot (R_a + R_b) \cdot C$$

$$\tau_{bit0} = 0,6935 \cdot R_b \cdot C$$


$$T = 0,693 \cdot (R_a + R_b) \cdot C + 0,693 \cdot R_b \cdot C$$

$$T = 0,693 \cdot (R_a + 2 \cdot R_b) \cdot C$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1,44}{(R_a + 2 \cdot R_b) \cdot C}$$


Estudo de caso 2 – flash para câmeras fotográficas

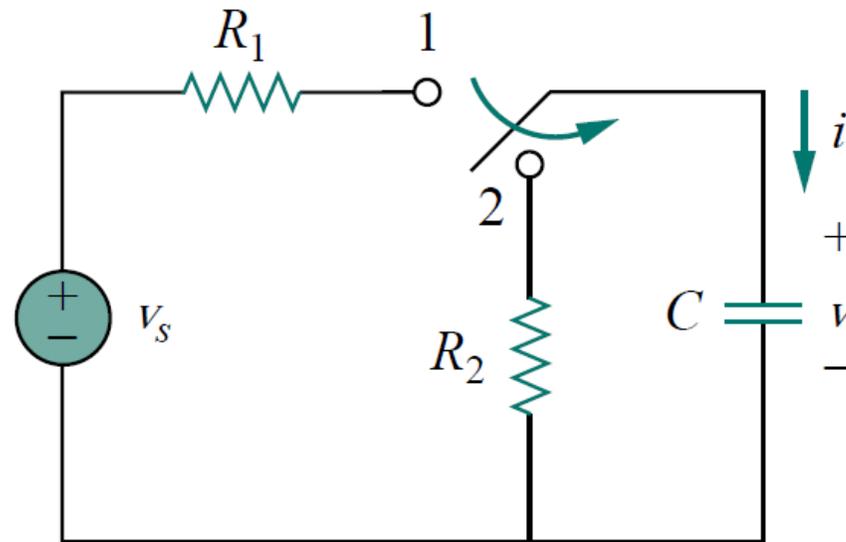A figura abaixo traz um exemplo de um flash fotográfico. Basicamente trata-se de uma fonte de alta tensão (Ainda estudaremos como alcançar altas tensões), um resistor R_1 de carga (alto valor de resistência), um resistor R_2 (baixa resistência – representando a lâmpada) e um capacitor C , encarregado de transferir energia para o flash de forma muito acelerada.




Estudo de caso 2 – flash para câmeras fotográficas

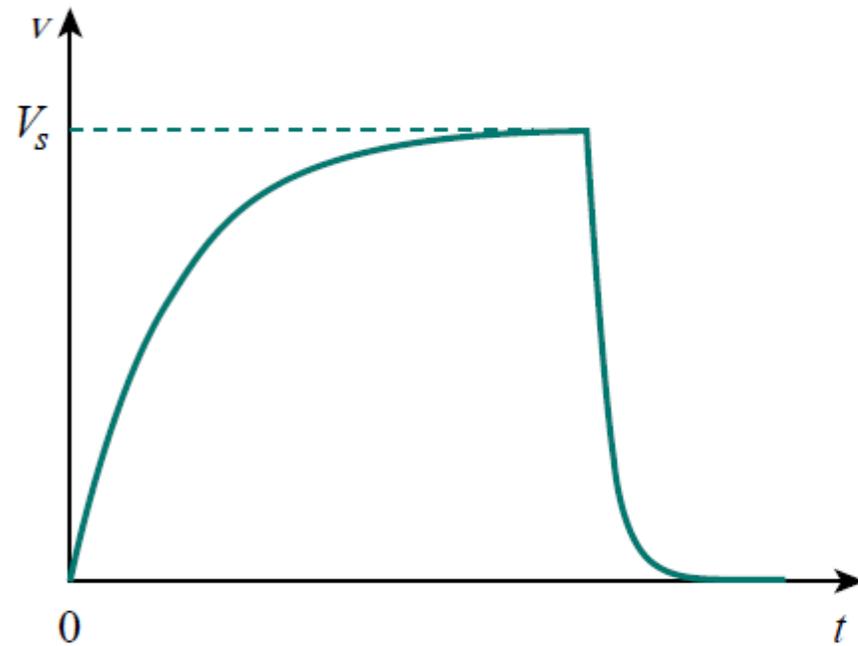A corrente de pico na descarga do flash é extremamente maior que a corrente de pico.
Porque?



(a)

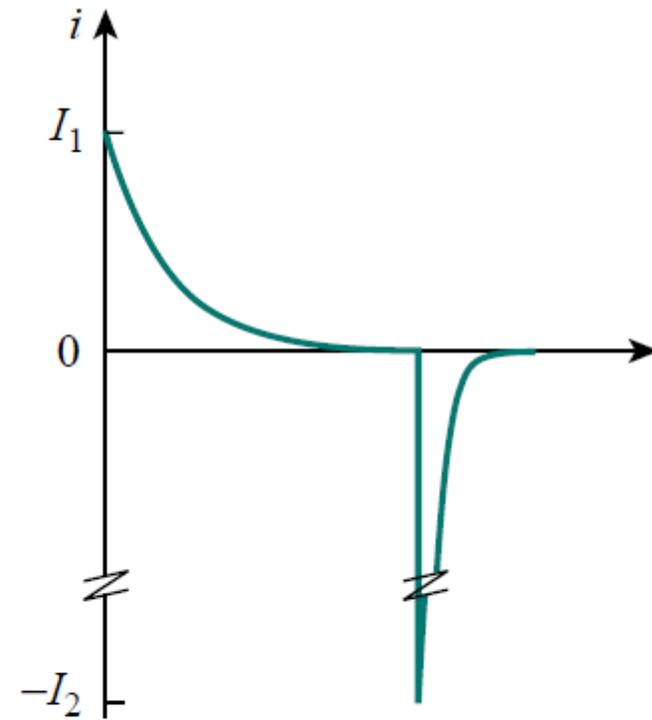


(b)

Estudo de caso 2 – flash para câmeras fotográficas

Exercício: Considere que: $V_s = 240V$ $R_1 = 6K\Omega$ $R_2 = 12\Omega$ $C = 2000\mu F$

Tempo para carga e descarga: 5τ

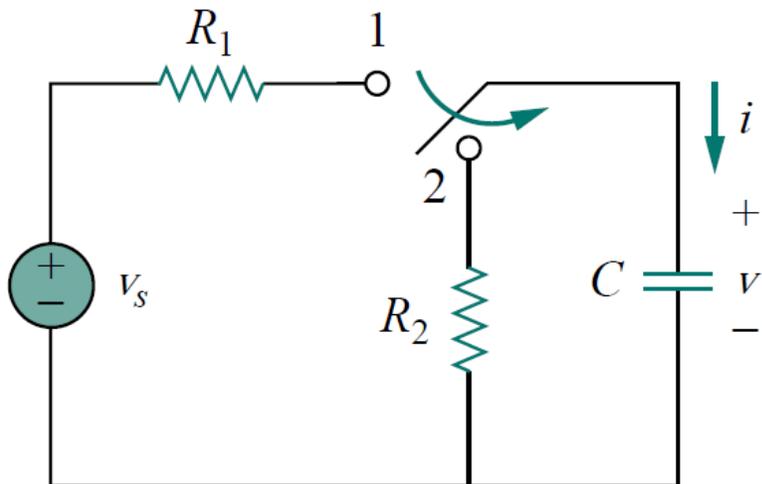

Questão 1: A corrente de pico da carga? (**40mA**)

Questão 2: O tempo de carga? (**1 minuto**)

Questão 3: O pico de corrente da descarga? (**20A**)

Questão 4: A energia total armazenada no capacitor? (**57,6J**)


Questão 5: Tempo para descarregar? (**0,12s**)

Questão 6: Potência média dissipada pela lâmpada? (**480W**)

Estudo de caso 2 – flash para câmeras fotográficas

Exercício: Considere que: $V_s = 240V$ $R_1 = 6K\Omega$ $R_2 = 12\Omega$

Tempo para carga e descarga: 5τ $C = 2000\mu F$

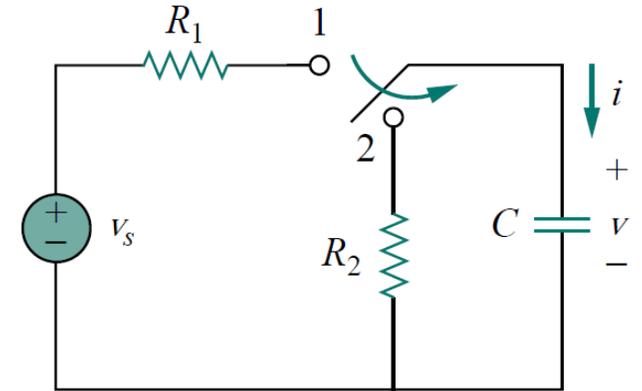

Questão 1: A corrente de pico da carga?

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1} = \frac{240}{6K} = 40mA$$

Questão 2: O tempo de carga?

$$t_{carga} = 5 \cdot R_1 C = 5 \cdot 6K \cdot 2000\mu = 60s$$


Questão 3: O pico de corrente da descarga?

$$I_2 = \frac{V_s}{R_2} = \frac{240}{12} = 20A$$

Estudo de caso 2 – flash para câmeras fotográficas

Exercício: Considere que: $V_s = 240V$ $R_1 = 6K\Omega$ $R_2 = 12\Omega$

Tempo para carga e descarga: 5τ $C = 2000\mu F$

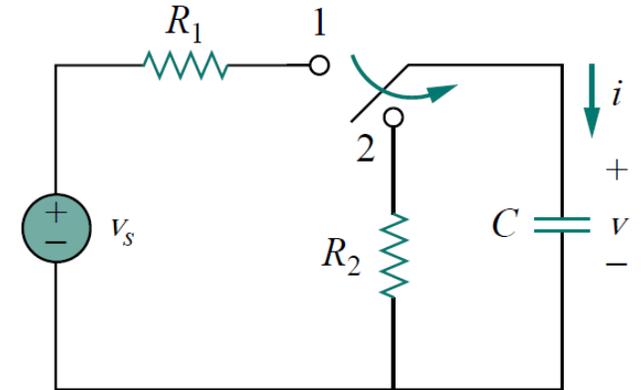

Questão 4: A energia total armazenada no capacitor?

$$w = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000\mu \cdot 240^2 = 57,6J$$

Questão 5: Tempo para descarregar?

$$t_{descarga} = 5 \cdot R_2 C = 5 \cdot 12 \cdot 2000\mu = 0,12s$$

Questão 6: Potência média
dissipada pela lâmpada?

$$P_{med} = \frac{w}{t_{descarga}} = \frac{57,6}{0,12} = 480W$$

Estudo de caso 2– Flash de câmera

