


Exercício 3.2 – Anexar printscreen da simulação

1) Apresentar as tensões nos nós

2) Caso o exercício peça por correntes ou potências apresentar separadamente. Exemplo:

$$I_{R3} = 3\text{A}$$

$$P_{R4} = 72\text{W}$$

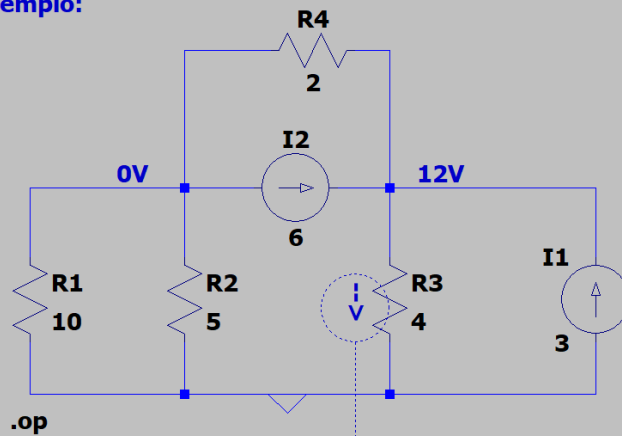

Indicar direção da corrente