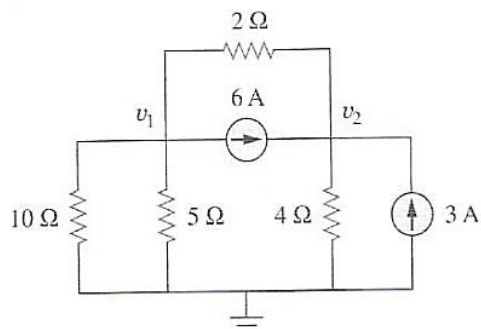


Lista 1 – Revisão de CE1


Professor: Henrique Amorim

Todos os exercícios desta lista devem ser resolvidos e simulados. Seguir o padrão publicado no site da disciplina.


3.2 Para o circuito da Figura 3.51, obtenha v_1 e v_2 .



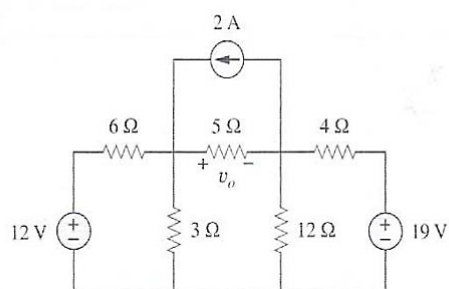
4.12 Determine v_o no circuito da Figura 4.80 usando o princípio da superposição.



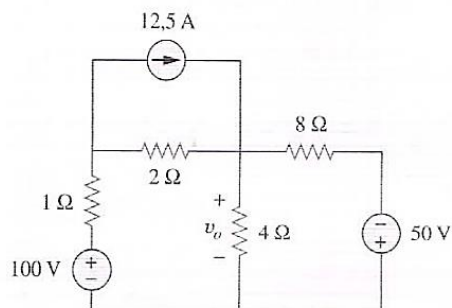
3.14 Usando análise nodal, determine v_o no circuito da Figura 3.63.



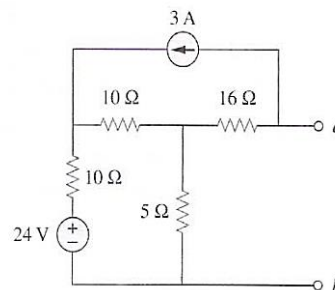4.39 Obtenha o equivalente de Thévenin nos terminais $a-b$ do circuito da Figura 4.106.



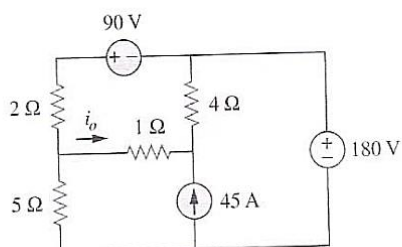3.44 Use análise de malhas para determinar i_o no circuito da Figura 3.90.



4.66 Determine a potência máxima que pode ser liberada para o resistor R no circuito da Figura 4.132.

